

Схема подключения монохромной ленты длиной до 5-ти метров с использованием диммера

При таком включении используются однотипные блоки питания с выходным напряжением 12 вольт одинаковой мощности. Мощность и напряжение на выходе удваивается.

